
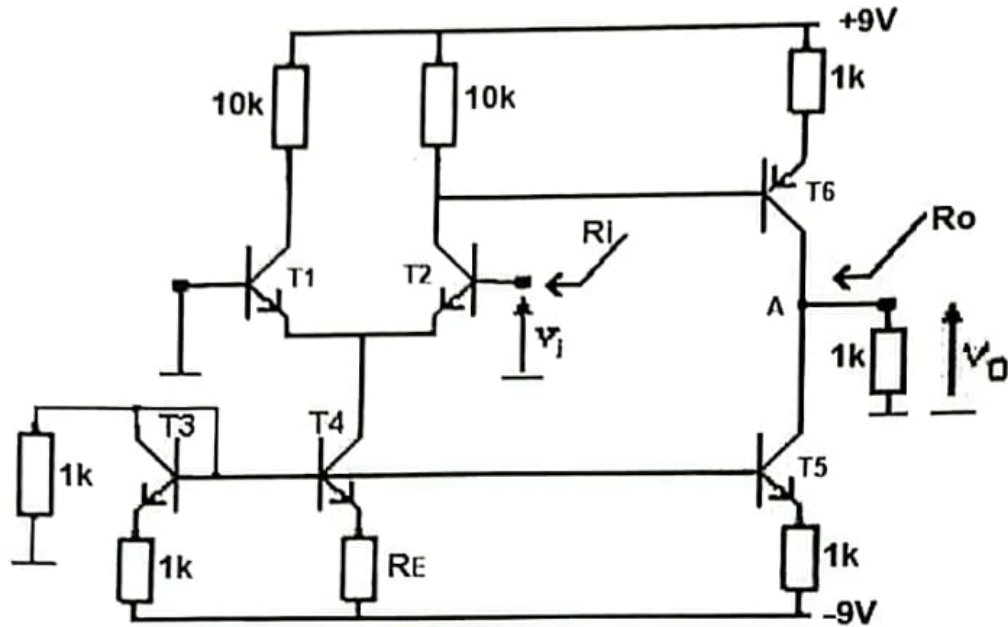


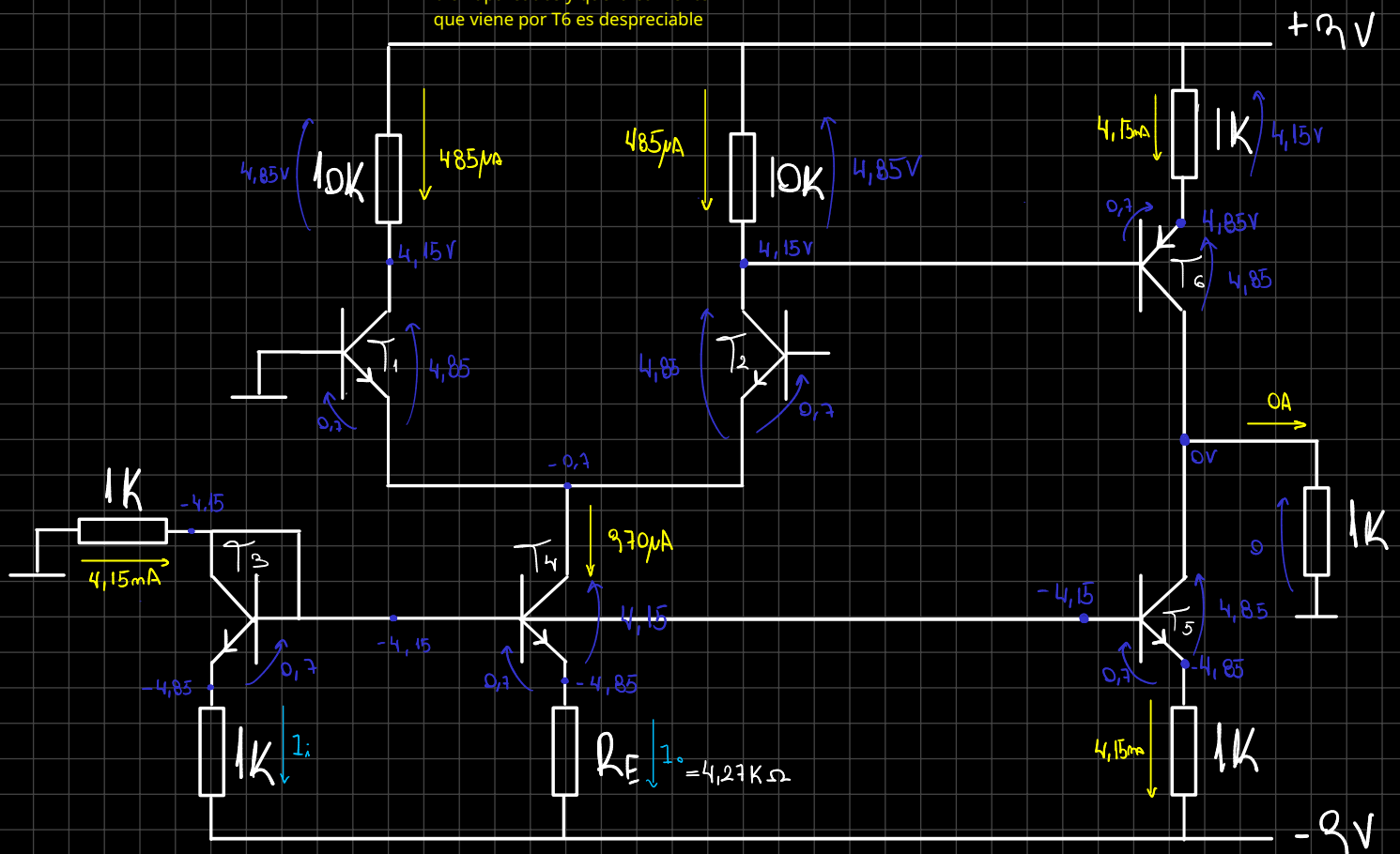1.-  $\beta = 100$  ;  $V_A = 100V$  ;  $C_{\pi} = 1pF$  ;  $f_T = 100MHz$  ;  $r_x = 100\Omega$



considero que los tbj estan bien apareados y que la corriente que viene por T6 es despreciable



$$1k I_i + 0.7 - 0.7 - I_{RE} = 0$$

$$I_o = I_i \frac{1k}{R_E} \Rightarrow R_E = \frac{I_i \cdot 1k}{I_o} = 4.27k\Omega$$


Parámetros de señal

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \frac{g_m}{C_{\pi} + C_{\mu}}$$

$$f_T 2\pi (C_{\pi} + C_{\mu}) = g_m$$

$$C_{\pi} + C_{\mu} = \frac{g_m}{f_T \cdot 2\pi} \Rightarrow C_{\pi} = \frac{g_m}{f_T \cdot 2\pi} - C_{\mu}$$

T	$I_C$	$g_m$	$r_{\pi}$	$r_o$	$C_{\mu}$	$C_{\pi}$
1,2	4.85μ	19.4m	5.15K	206K	1p	29.8p
5,6	4.15m	166m	602	24K	1p	263p
4	9.70μ	38.8m	2.57K	103K	1p	60p

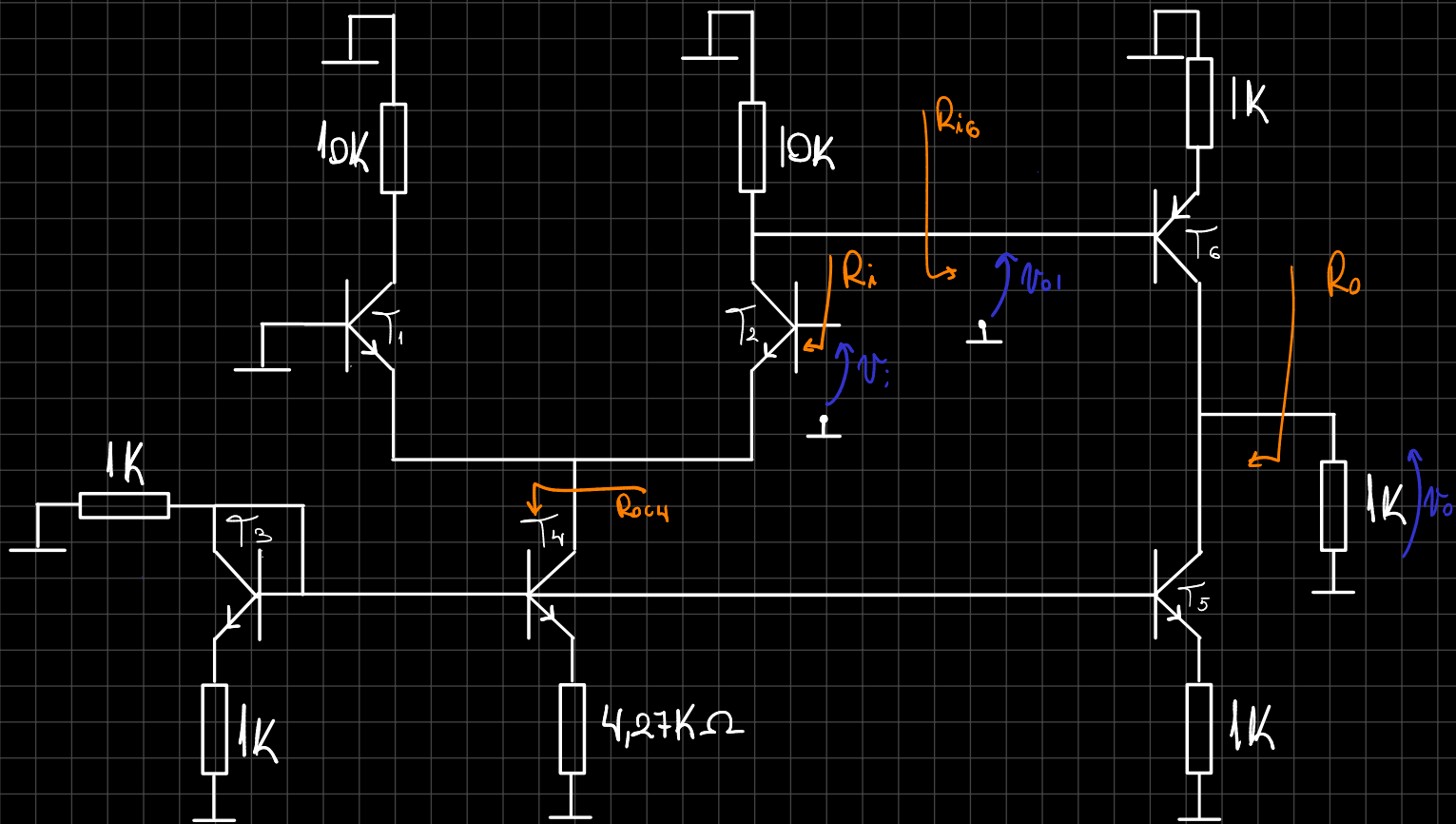


$$V_{id} = V_{b1} - V_{b2}$$

$$V_{ic} = \frac{(V_{b1} + V_{b2})}{2}$$

**Analisis:** Tomo como si fueran dos etapas, la primera el par diferencial y la segunda el amplificador T6-T5
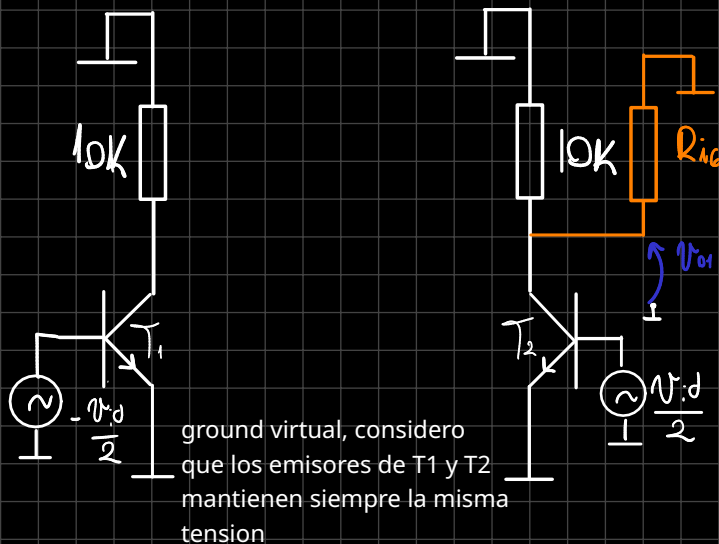
$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_{id}} = \frac{V_{o1}}{V_{id}} \cdot \frac{V_o}{V_{o1}}$$




$$A_{vd1} = \frac{V_{o1}}{V_{id}} = \frac{-g_{m2}(10k // R_{iG}) \frac{V_{id}}{2}}{9.09k \frac{V_{id}}{2}}$$

$$A_{vd1} = \frac{-g_{m2}(10k // R_{iG})}{2} = -88.18$$

$$R_{iG} = r_{\pi 6} + \beta \cdot 1k$$

$$= 602 + 100k = 100.6k\Omega$$

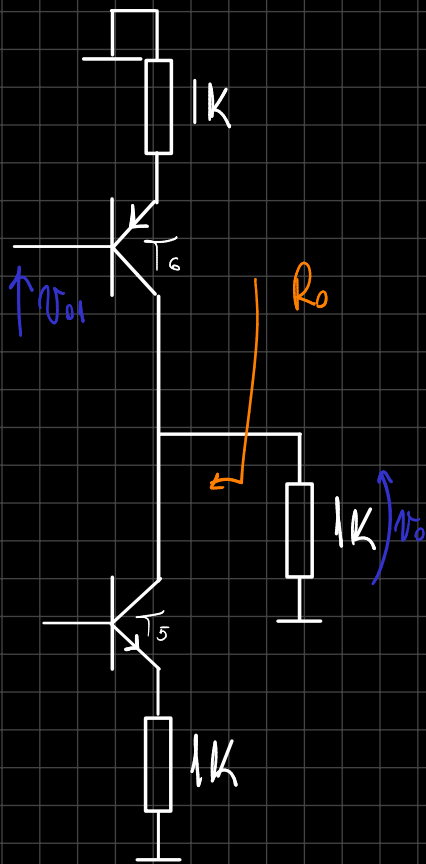


$$\frac{V_o}{V_{o1}} = \frac{-g_{m6} V_{be} \left( 1k // \frac{r_{o6}}{2} (1 + g_{m1} 1k) \right)}{V_{be} + g_{m6} V_{be} 1k}$$

$$= \frac{- \left( 1k // \frac{r_{o6}}{2} (1 + g_{m1} 1k) \right)}{\frac{1}{g_{m6}} + 1k}$$

$$= - \frac{1k}{1k} = -1$$

$$A_{vD} = (-88,18) \cdot (-1) = 88,18$$

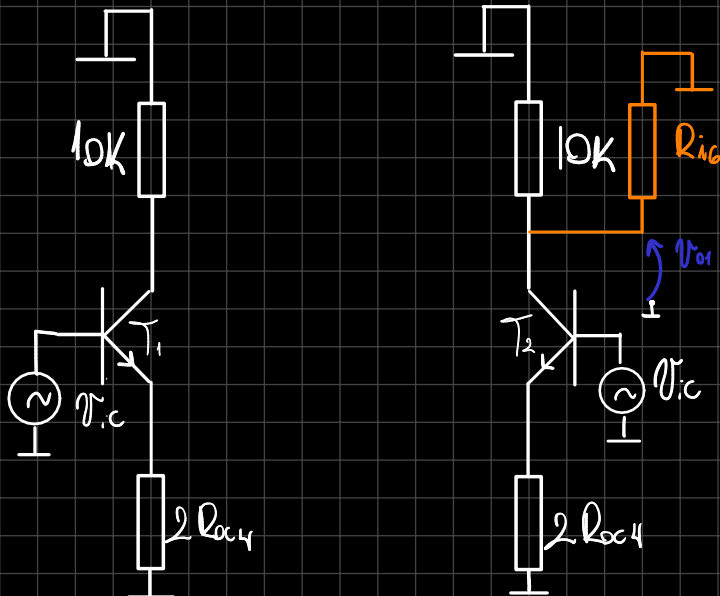$A_{vC}$ : Para este tengo que tener en cuenta las resistencias que ven desde los emisores T1 y T2. La ganancia de la segunda etapa es la misma.





emisor común Realimentado.

$$\frac{V_{o1}}{V_{iC}} \Downarrow = - \frac{10k // R_{iC6}}{2 R_{oC4}} = -264,2 \mu$$

$$A_{vC} = \frac{V_o}{V_{iC}} = \frac{V_{o1}}{V_{iC}} \cdot \frac{V_o}{V_{o1}} = 264,2 \mu$$

$$R_{oC4} = r_{o4} (1 + g_{m4} \cdot 4,27k) = 17,2 M\Omega$$

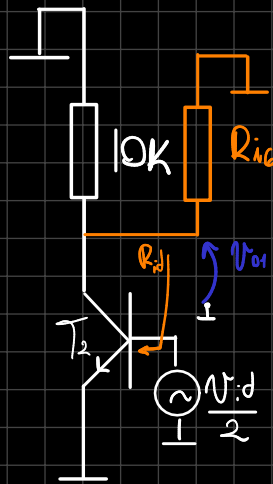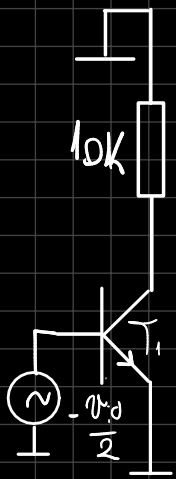
$$RLMC: 20 \log \left( \frac{88,18}{264,2 \mu} \right) = 110,46 dB$$



$$i_{id} = \frac{V_{i,d}}{2} \cdot \frac{1}{r_{\pi 2}}$$

$$R_{id} = \frac{V_{i,d}}{i_{id}} = 2 r_{\pi 2}$$

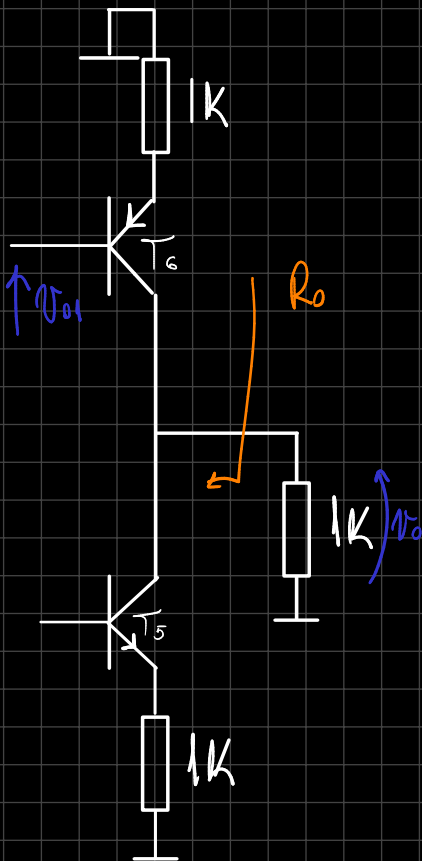Como  $V_i = V_{i,d}$ ,  $R_i = 2 r_{\pi 2} = 10,3K$






$$R_o = R_{oc6} // R_{oc5} = \frac{R_{oc6}}{2} = 2M\Omega$$

Como  $V_{i,d} = V_i$  y  $V_{i,c} = \frac{V_i}{2}$


$$A_v = A_{v,d} V_i + A_{v,c} \underbrace{\frac{V_i}{2}}_0 = A_{v,d} = 88,18$$

RTA En Frecuencia

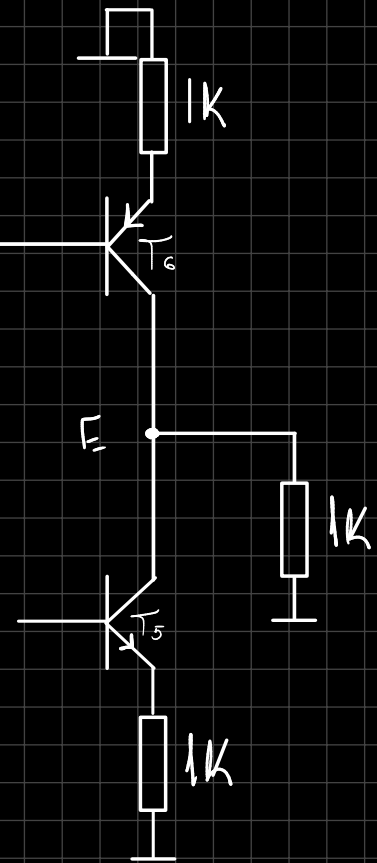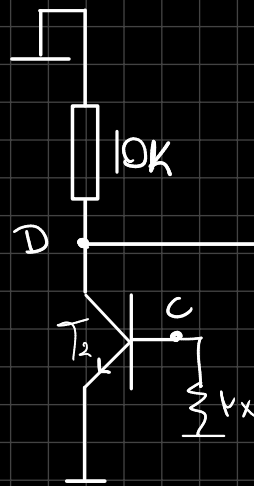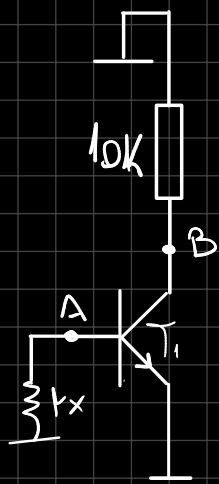

Los unicos Nodos que Tiene Sentido plantear son A, D y E

A)

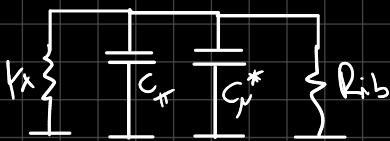


$$C_{\mu}^* = C_{\mu} (1 - (-g_m \cdot 10k))$$

$$C_{\mu}^* = C_{\mu} (1 + 194) = 195 pF$$

$$r_{\pi} = 5.15k$$

$$\tau_A = (195 pF + 29.8 pF) \left( \underbrace{r_x // R_{ib}}_{98 \Omega} \right) = 22 nS$$


D)

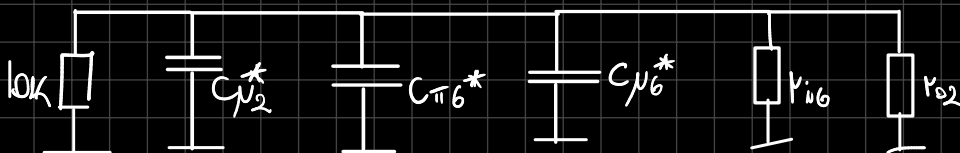

$$C_{\mu 2}^* = C_{\mu 2}, \quad C_{\pi 6}^* = \left( 1 - \frac{g_{m6} 1k}{1 + g_{m6} 1k} \right), \quad C_{\mu 6}^* = C_{\mu 6} \left( 1 - \frac{g_{m6}}{g_{m1}} \right)$$

$$\tau_D = (C_{\mu 2} + 2 C_{\mu 6}) (10k // r_{ib} // r_{o2}) = 2 p. 9.09 k = 18 nS$$

E)


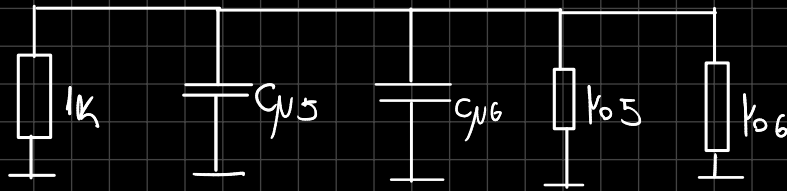


$$\tau_E = (C_{p5} + C_{p6}) (1k // 105 // 106) = 2pF \cdot 1k\Omega = 2nS$$

Los nodos Dominantes son A) y D)


$$\tau_h = \tau_A + \tau_D = 4nS$$

$$f_h = \frac{1}{2\pi \tau_h} = 3,9MHz$$

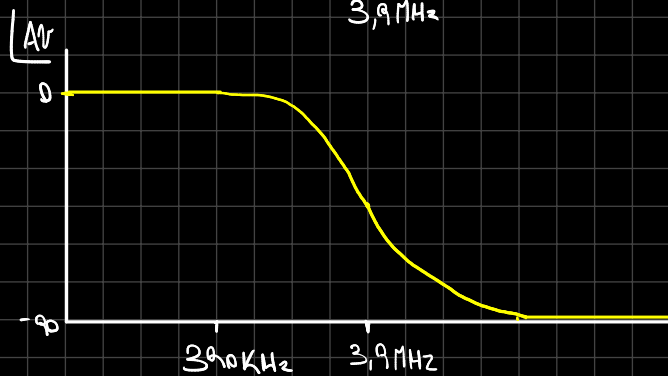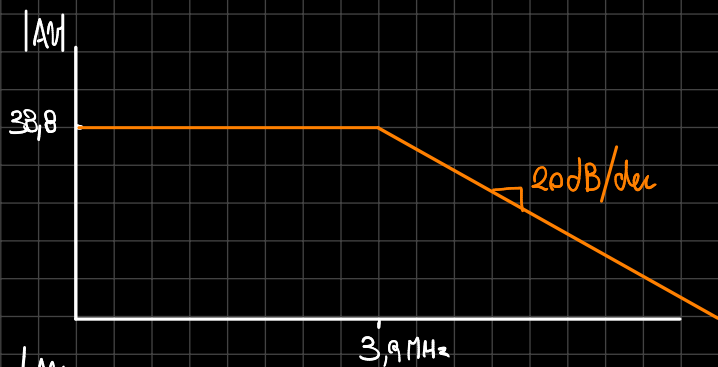

# Característica De Gran Señal.

$V_{id} > 0$   
 $V_{id} < 0$

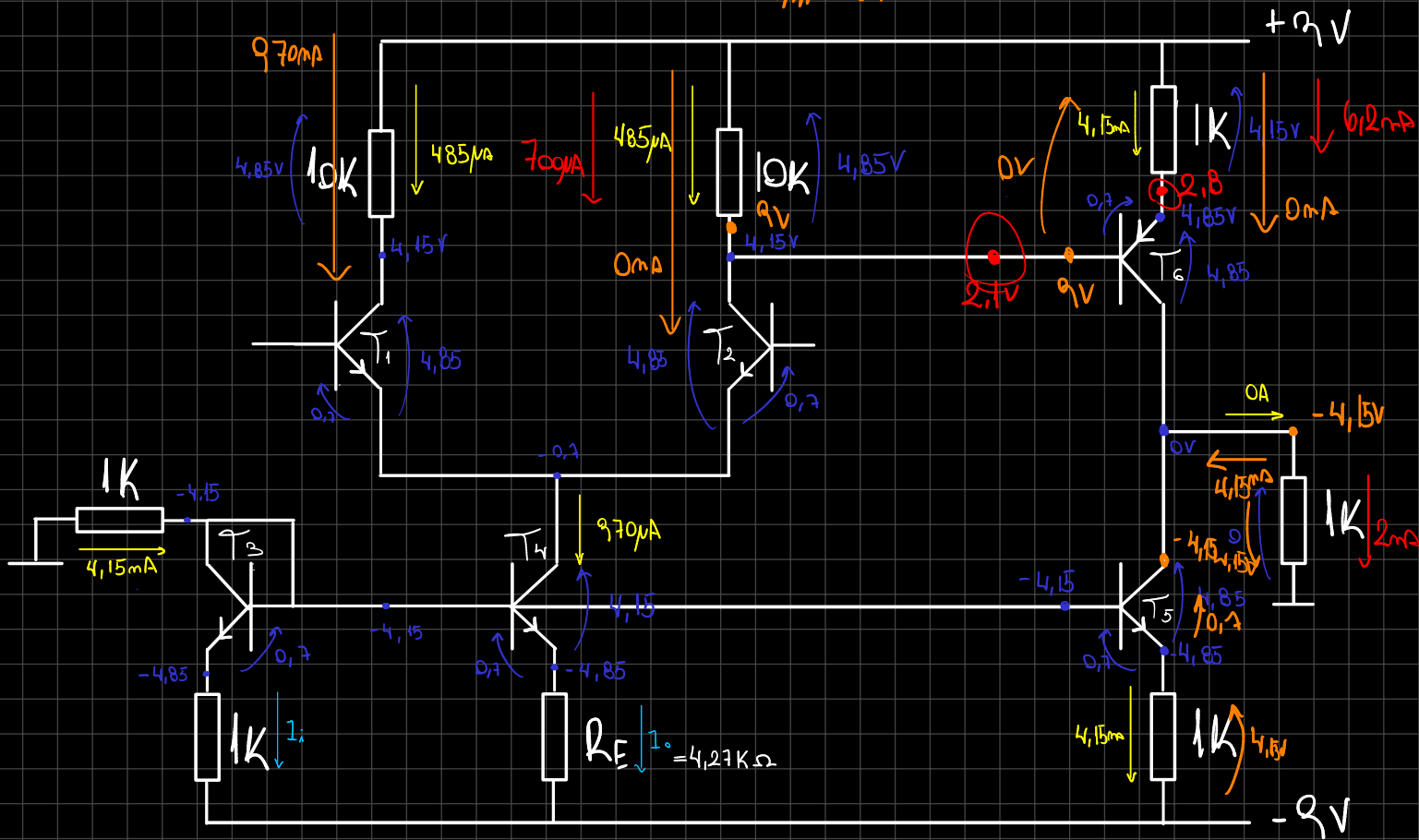

Plano de saturación de  $T_6$

$$9V - 1k i_R - 0.7 - 1k(i_R - 4.15mA) = 0$$

$$9V - 1k i_R - 0.7 - 1k i_R + 4.15 \cdot 1k$$

Límite superior: 2V

$$9 - 0.7 + 4.15 = 2k i_R$$

$$i_R = 6.225mA$$

$$4.15 \rightarrow 50$$


$$2 \rightarrow \infty$$

Límite inf.

$$i_0 = i_R - 4.15mA = 2.075mA$$

$$V = 24mV$$

4.15V

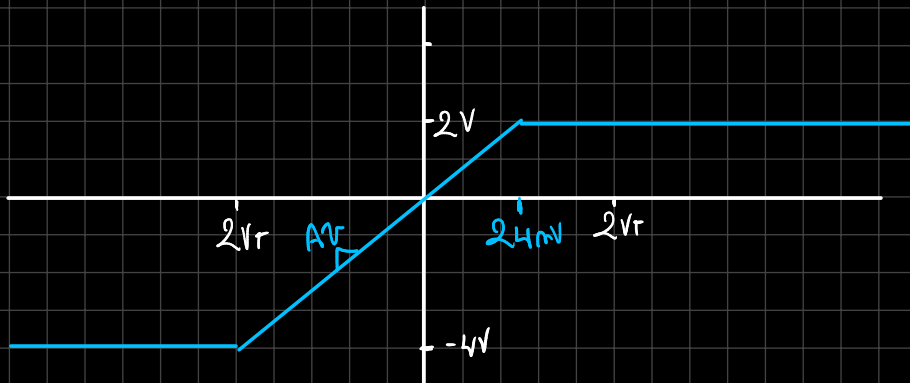

V<sub>off</sub>:

$$V_{off} = V_{be1} - V_{be2}$$

$$V_{off} = V_T \ln\left(\frac{I_{c1}}{I_{s1}}\right) - V_T \ln\left(\frac{I_{c2}}{I_{s2}}\right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Asuma Todo } I_{c1} \text{ menos} \\ I_{c2} \end{array} \right.$$

$$V_{off} = V_T (\ln(I_{c1}) - \ln(I_{s1}) - \ln(I_{c2}) + \ln(I_{s2}))$$

$$V_{off} = V_T \left( \ln\left(\frac{I_{c1}}{I_{c2}}\right) \right) = V_T \ln\left(\frac{1}{1 + \frac{2}{100}}\right) = \pm 495 \mu V$$

$$R_{c1} = \left(1 + \frac{2}{100}\right) R_{c2}$$


$$I_{c1} = \frac{I_{c2}}{\left(1 + \frac{2}{100}\right)}$$

$$I_c = I_s e^{\frac{V_{be}}{V_T}}$$

$$\ln\left(\frac{I_c}{I_s}\right) = \frac{V_{be}}{V_T}$$

$$V_T \ln\left(\frac{I_c}{I_s}\right) = V_{be}$$

## CLASE B

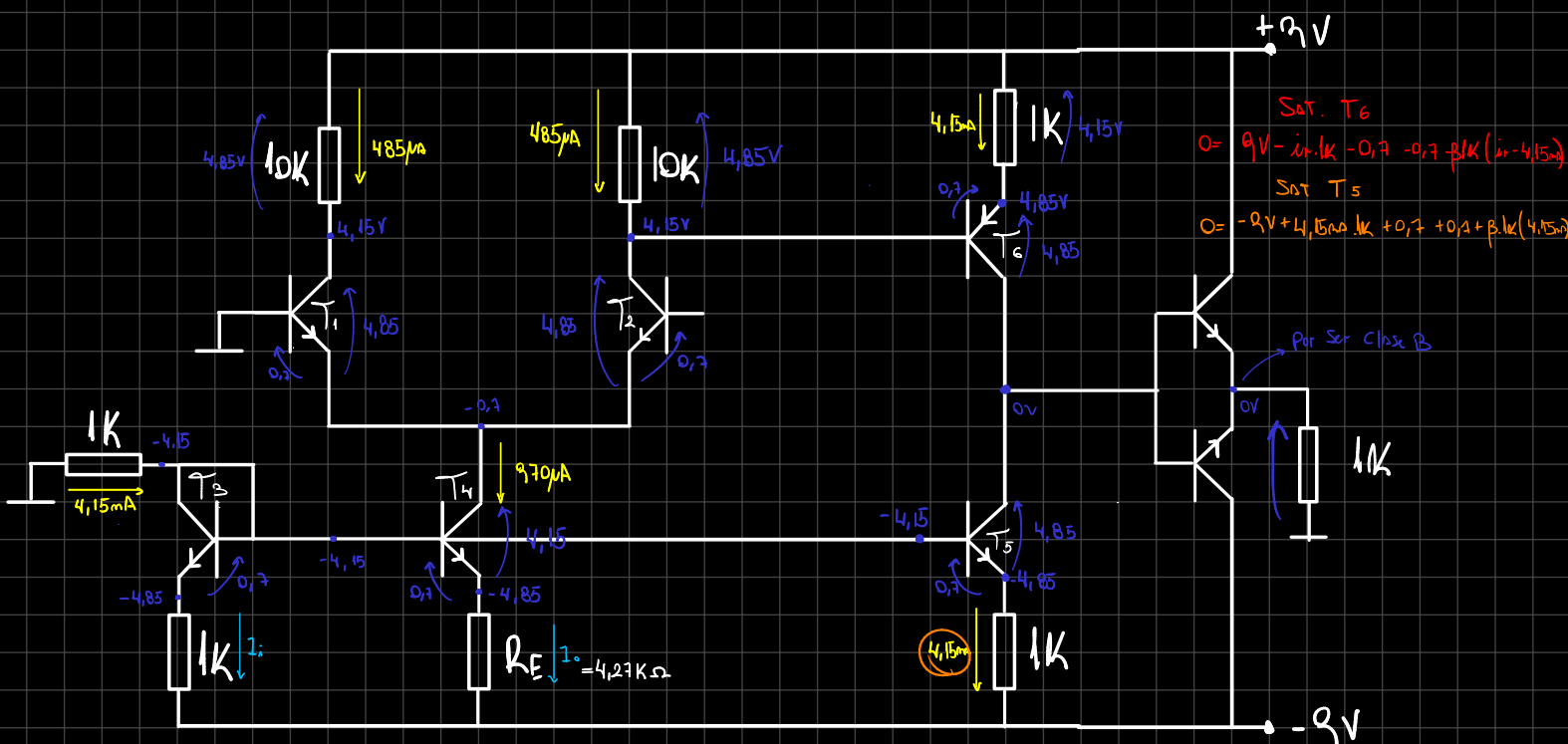

SAT. T<sub>6</sub>

$$0 = 9V - i_R \cdot 1k - 0.7 - 0.7 - \beta 1k (i_R - 4.15mA) \Rightarrow 2V - 1.4 - i_R (1k + \beta 1k) + \beta 1k \cdot 4.15mA = 0$$

SAT T<sub>5</sub>

$$0 = -9V + 4.15mA \cdot 1k + 0.7 + 0.7 + \beta 1k (4.15mA - i_R)$$

$$= -9V + 1.4 + 4.15mA \cdot 1k + \beta 1k (4.15mA - i_R)$$

$$i_R = \frac{9 - 1.4 + \beta 1k \cdot 4.15mA}{1k + \beta 1k} = 4.184mA$$



$$V_o = \beta 1k (i_R - 4.15mA) = 3.4V$$

$$i_R = \frac{-9 + 1.4 + 4.15 + \beta \cdot 4.15}{\beta \cdot 1k} = 4.115mA$$

$$V_o = \beta 1k (4.15mA - 4.115mA) = 3.5V$$



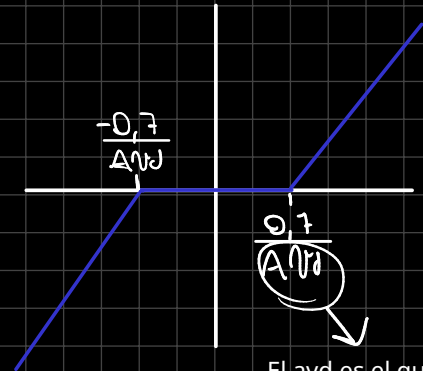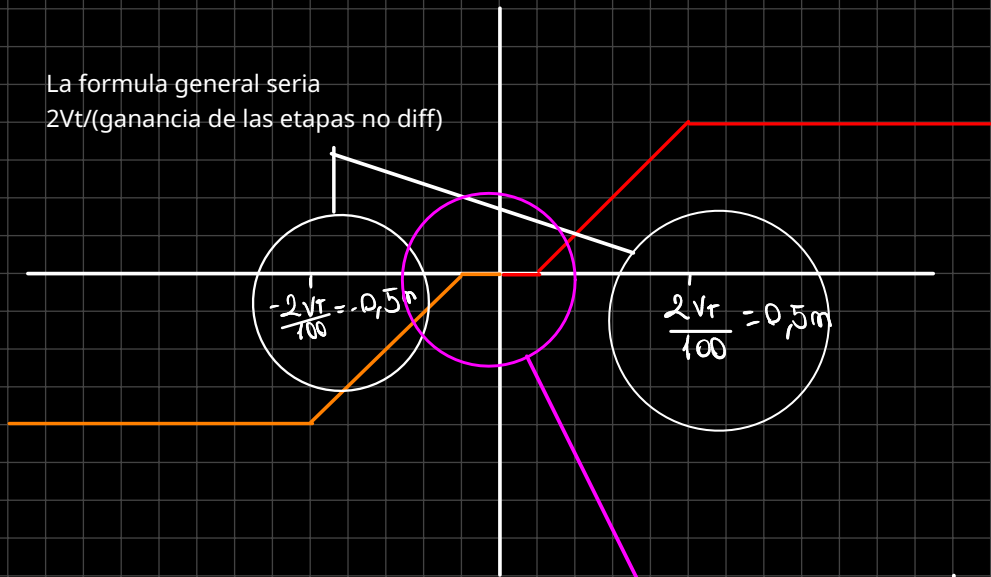La formula general seria  
 $2Vt/(\text{ganancia de las etapas no diff})$



El avd es el que sacas considerando la carga del clase B