

$\beta = 400$ $r_x \approx 0$ $V_A = 100V$ $f_T = 300MHz$
 $C_{\mu} = 2pF$

$C_{gs} = 5pF$ $C_{gd} = 2pF$ $V_{CC} = 6V$
 N/A

MOSFET INDUCIDO


2

$$V_T = \pm 2V$$

$$k' = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$\lambda = 0,01 \frac{1}{V}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 100V$$

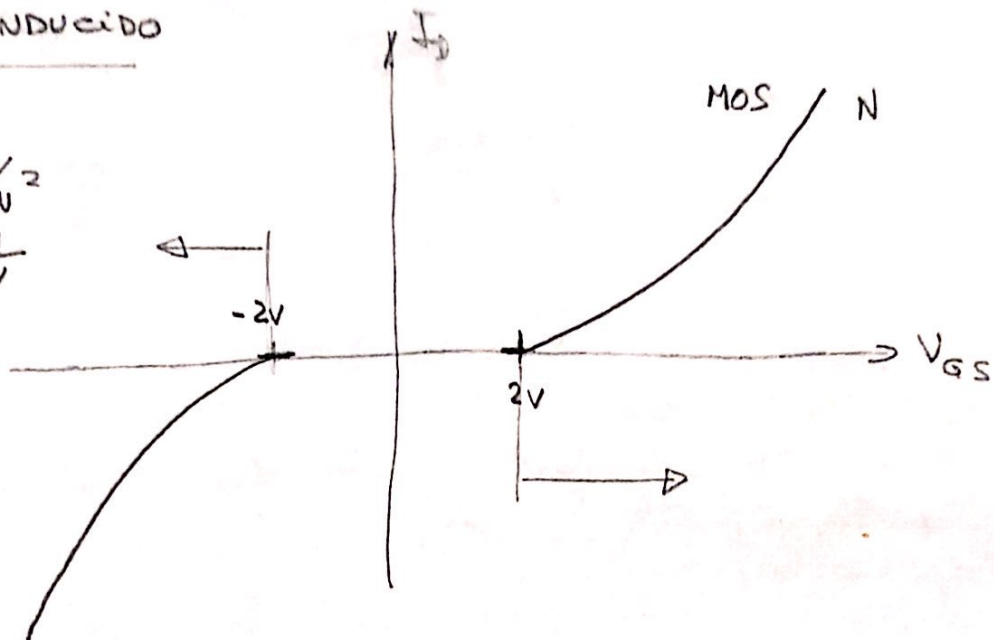


a) $(W/L)_g$? para $V_{Op} = 0V$

$$V_{GS5} = V_{GS6} = 3V$$

$$I_{D6,7} = k' \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$
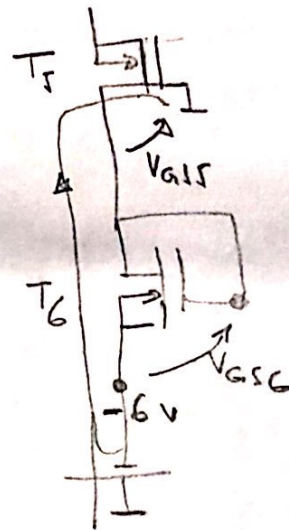
$$I_{D6,7} = \frac{1 \text{ mA}}{V^2} \cdot 1 \cdot (3V - 2V)^2 = \frac{1 \text{ mA}}{V^2} \cdot 1 \cdot 1V^2 = 1 \text{ mA}$$



$$\begin{aligned} I_{D5} &= I_{D6} \\ k_5 &= k_6 \\ V_{T5} &= V_{T6} \\ V_{GS5} &= V_{GS6} = 3V \end{aligned}$$

$$V_{GS5} = V_{GS6} = V_{GS7} = V_{GS8}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_g = 1 \Rightarrow I_{D8} = I_{6,7} = 1 \text{ mA}$$

(1)

$$I_{Dg} = 1 \text{ mA} = k' \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_g (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow \frac{1 \text{ mA}}{k' (V_{GS} - V_T)^2} = \left(\frac{W}{L}\right)_g$$


$$I_{D7} = k' \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_7 (V_{GS7} - V_T)^2 = \frac{1 \text{ mA}}{V^2} \cdot 0,2 \cdot (1V)^2 = 0,2 \text{ mA} = 200 \mu A$$

$$\left| \begin{array}{l} I_{D9} = 1 \text{ mA} \\ V_{GS9} = -3V \end{array} \right| \Rightarrow \text{De (1)} \quad \frac{1 \text{ mA}}{\frac{1 \text{ mA}}{V^2} (-1V)^2} = \left(\frac{W}{L}\right)_9 = 1 \quad \text{PARA } V_{Op} = 0V$$

b)



$$v_{id1} = v_s$$

$$v_{ic1} = \frac{v_s}{2}$$

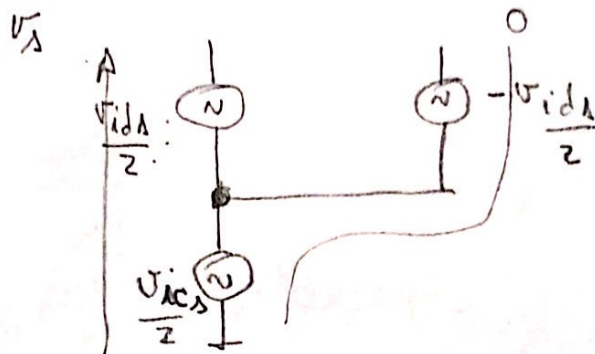

3

Amplificador desde C.C. No existen elementos reactivos externos a los transistores que actúen en bajas frecuencias, solo hay f_h

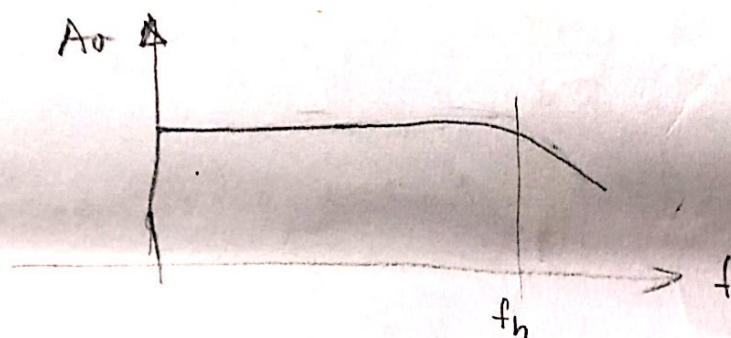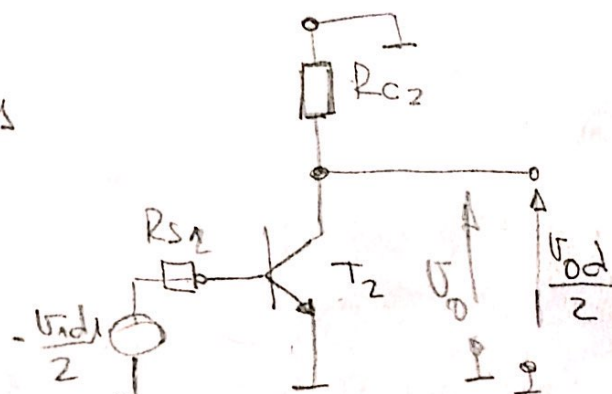
 A_{vd1}


En nuestro caso es single ended.

$$A_{vd} = \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{120}{2} = 60$$

$$R_{ib2} \gg R_{s1}$$

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{0.1 \text{ mA} \cdot 40 \frac{1}{V}}{V} = 4 \frac{\text{mA}}{V}$$

$$R_{i2} \rightarrow \infty$$

$$R_{oc2} = \frac{V_A}{I_{CQ2}} \gg 30 \text{ k}$$


$$\frac{v_{od}}{v_{id}} = A_{odd} = -g_m R_{c2} = -4 \frac{\text{mA}}{V} \cdot 30 \text{ k} = -120$$

$$A_{odd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = +120$$

$$A_{vd} = \frac{v_o}{v_{id}} = 60$$

T_q SC (-)

4

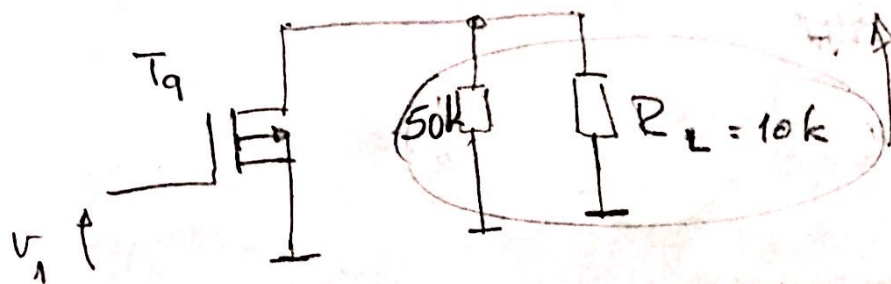

$$R_{od8} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = r_{d18} = \frac{100V}{1mA} = 100k = R_{odq} \quad R_{od8} \parallel R_{odq} = 50k = R_{odq}$$

$$R_{odq} \parallel R_L = 50k \parallel 10k = \frac{500}{60} k = 8,33k\Omega$$


$$S_{m9} = 2k(V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2 \frac{mA}{V}$$

$$A_{vq} = - 2 \frac{mA}{V} \cdot 8,33k = -16,7$$

$$A_{vdTOT} = T_i A_{vd} A_{vq} = 60 \cdot (-16,7) = -1000$$

$\sim 1 R_i \gg 0,5k$

A_{vcs}

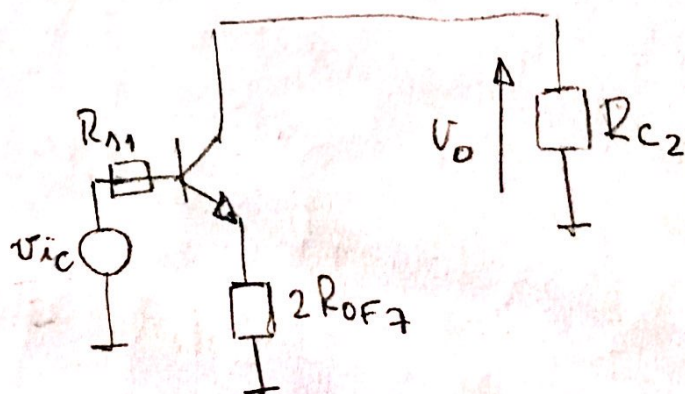


$R_i \gg R_{B1}$

$$\frac{v_o}{v_{ic}} = - \frac{R_{c2}}{2 R_{of7}} = - \frac{30k}{2 \cdot 500k} = - \frac{30k}{1000k} = -0,03$$

$$R_{of7} = \frac{1}{\lambda I_{M1}} = \frac{100V}{200\mu A} = 0,5M = 500k$$

R_{id}

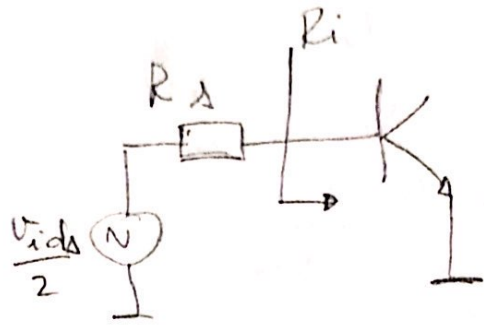

$R_i \gg R_A$

$$R_i = \frac{v_{id}/2}{i_p} = r_{\pi} \Rightarrow \frac{400}{\frac{4mA}{V}} = 100k$$

$$R_{id} = 2 \cdot 100k = 200k$$

$A_{v_{c_{TOT}}} \approx 1$

$$(T_i) \cdot A_{v_c} \cdot A_{v_q} = -0,03 \cdot (-16,7) \approx +0,5$$

R_o

$$R_o = r_{dAq} \parallel r_{dAg} = 100k \parallel 100k = 50k$$

RRMC

$$RRMC = 20 \log \frac{|A_{vd}|}{|A_{vc}|} = 20 \log 2000 =$$

$$= 20 \log 2000 = 66dB$$

$$A_{v_A} = \frac{v_o}{v_A} \approx A_{vdA}$$

$$v_{idA} = v_A$$

$$v_{icA} = \frac{v_A}{2}$$

$$v_o = A_{vdA} \cdot v_{idA} + A_{vcA} \cdot v_{icA}$$

$$v_o = A_{vdA} \cdot v_A + A_{vcA} \cdot \frac{v_A}{2}$$

$$A_{vcA} \cdot \frac{v_A}{2} \ll A_{vdA} \cdot v_A$$

\Rightarrow

$$W_T = \frac{S_M}{C_T + C_M}$$

$$C_T + C_M = \frac{S_M}{W_T}$$

$$C_T = \frac{S_M}{W_T} - C_M$$

$$C_T = \frac{0,004 \frac{A}{V}}{2\pi \cdot 300 \text{ MHz}} - 2 \text{ pf}$$

$$= \frac{0,004}{6,28 \cdot 300 \cdot 10^6} - 2 \text{ pf}$$

$$= \frac{0,004}{1884 \cdot 10^6} - 2 \text{ pf}$$

$$= (2,12 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}) - 2 \text{ pf}$$



$$2,12 \text{ pf} - 2 \text{ pf} = 0,12 \text{ pf}$$

$$V_o = A_{vd1} \cdot v_{id1} + A_{vc1} \cdot v_{ic1}$$

$$V_o = A_{vd1} \cdot v_{i1} + A_{vc1} \cdot \frac{v_{i1}}{2}$$

$$A_{vc1} \frac{v_{i1}}{2} \ll A_{vd1} v_{i1}$$
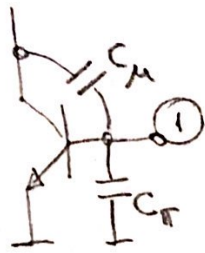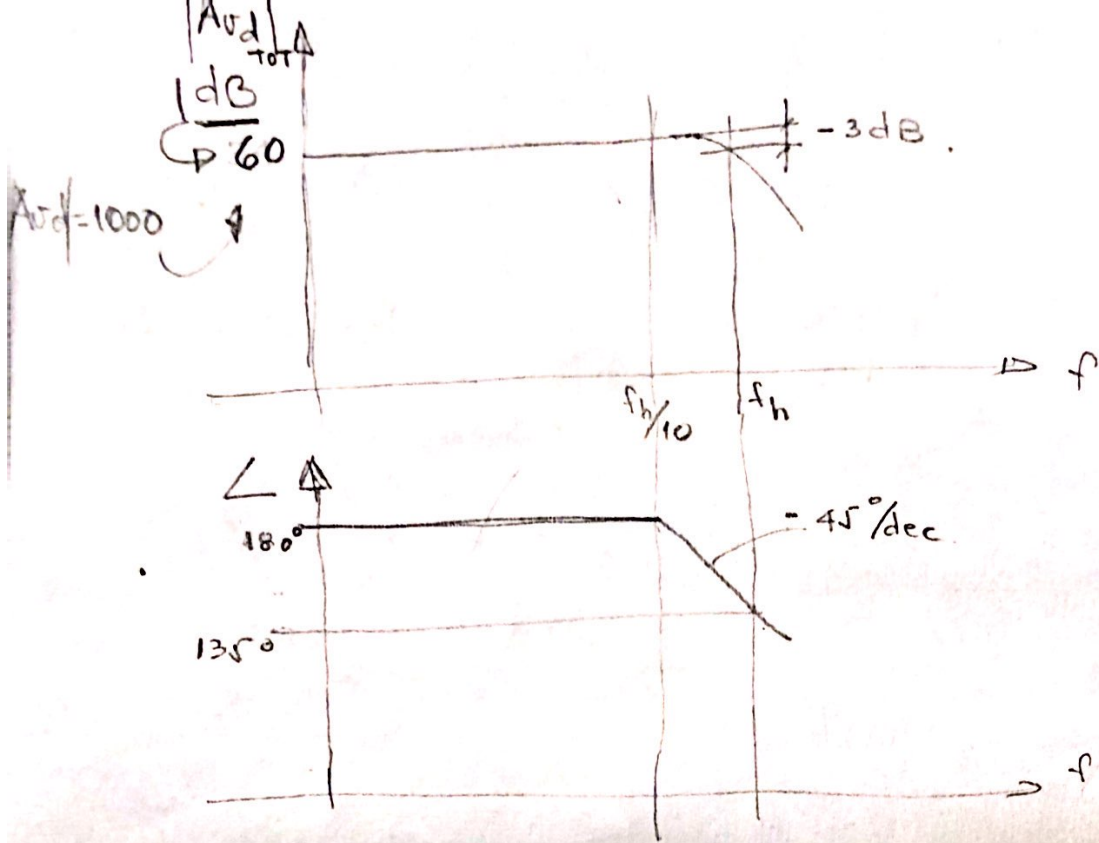
$$A_{v1} = \frac{V_o}{v_{i1}} \approx A_{vd1}$$




$$\tau_1 = C_1 R_1$$

$$C_{\mu 1}^* = C_{\mu} (1 - A_v) = 2 \text{ pF} (1 + 120) = 240 \text{ pF}$$

$$C_{\pi} = 0,12 \text{ pF}$$

$$C_1 \approx 240 \text{ pF}$$
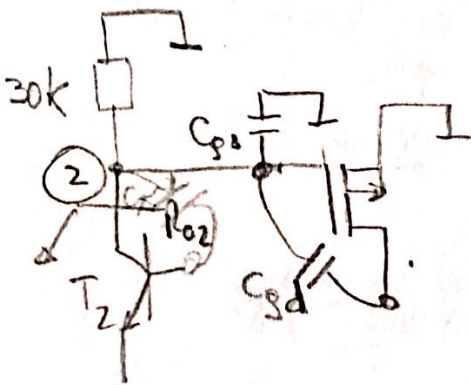
$$\tau_1 = 240 \text{ pF} \cdot 0,5 \text{ k} = 240 \cdot \frac{5}{10} \cdot 10^{-12} \cdot 10^3 = 120 \cdot 10^{-9} = 120 \text{ ns}$$




$$\tau_2 = C_2 R_2 = \frac{2 \text{ pF} + 5 \text{ pF} + 35 \text{ pF}}{42 \text{ pF}} \cdot 30 \text{ k} = 1260 \text{ ns}$$

$$C_2 = C_{\pi 1} + C_{\mu 1}^* \approx 20 \text{ pF} + C_{\mu 2}$$

$$C_{\mu 2}^* \approx 2 \text{ pF} (1 + 17,5) \approx 35 \text{ pF}$$

Node R_L

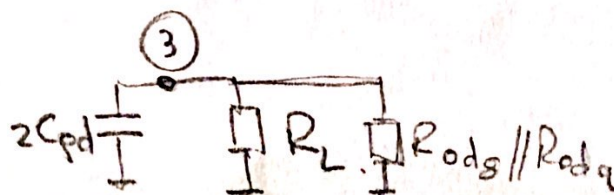

$$\tau_3 \approx 32 \mu\text{s}$$

$$\tau_3 \ll \tau_1$$

$$\tau_3 \ll \tau_2$$

$$\tau_1 + \tau_2 = 1380 \text{ ns}$$


$$\omega_h = 753 \text{ rad/s}$$

$$f_h = 120 \text{ KHz}$$

d) $\frac{R_P}{\beta(T)}$

no estabiliza

e)

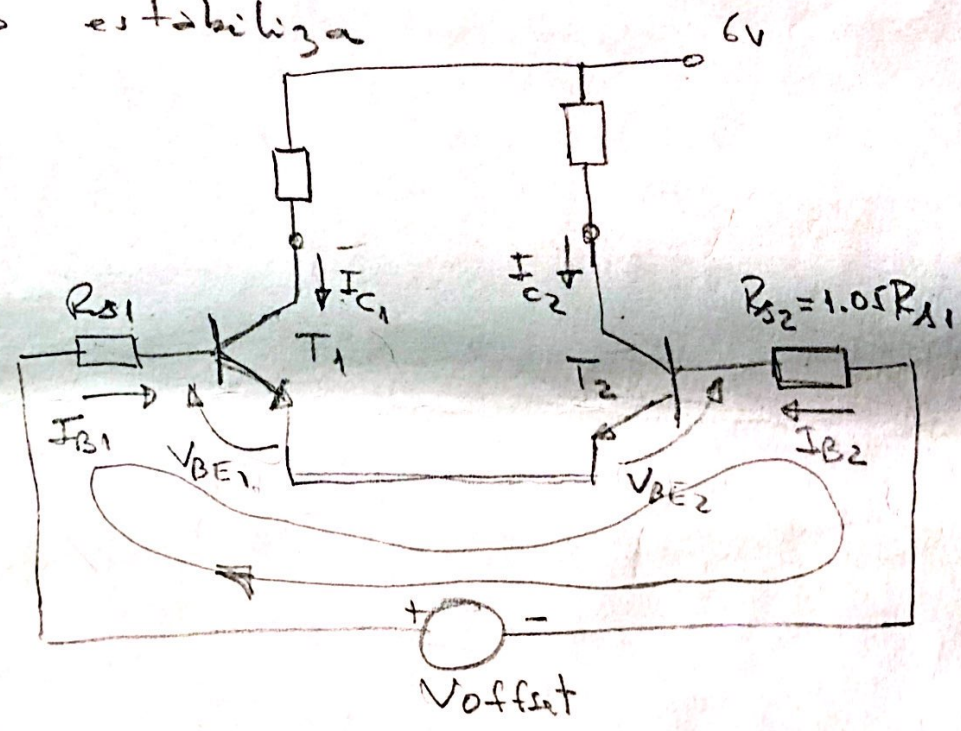

$$I_{C1} = I_S e^{V_{BE1}/V_T}$$

$$V_{BE1} = V_T \ln \frac{I_{C1}}{I_S}$$

$$V_{BE2} = V_T \ln \frac{I_{C2}}{I_S}$$

$$V_{offset} - I_{B1} R_{A1} - V_{BE1} + V_{BE2} + I_{B2} \cdot 1.05 R_{A1} = 0$$

$$V_{offset} = \frac{I_{C1}}{\beta} R_{A1} - V_{BE1} + V_{BE2} + \frac{I_{C2}}{\beta} \cdot 1.05 R_{A1} = 0$$

$$V_{offset} = \frac{I_C}{\beta} (R_{A1} - 1.05 R_{S4}) = -0.05 R_{S1} \frac{I_C}{\beta} = -0.05 \cdot 0.5k \frac{0.1 \text{ mA}}{400} = -\frac{25}{1000} k \cdot \frac{0.1 \text{ mA}}{400} = 6.25 \mu$$